

Ερωτηματολόγιο

Ανόρθωση Εναλλασσόμενου Ρεύματος



 (δεν κοινοποιήθηκε) [Εναλλαγή λογαριασμού](#)



* Απαιτείται

Όνομα Μαθητή:

Η απάντησή σας

• Σε ένα κύκλωμα Πλήρους Ανόρθωσης με Γέφυρα στο εναλλασσόμενο ρεύμα, η αρνητική ημιπερίοδος μετατρέπεται σε θετική ανορθωμένη τάση. *



Σωστό



Λάθος

• Σε ένα κύκλωμα Απλής Ανόρθωσης στο εναλλασσόμενο ρεύμα, η αρνητική ημιπερίοδος διαγράφεται. *



Σωστό



Λάθος



Σε ένα κύκλωμα Πλήρους Ανόρθωσης με Γέφυρα η εξομάλυνση πραγματοποιείται αν προσθέσουμε παράλληλα στο φορτίο μία δίοδο. *

- ☐ Σωστό
- ☐ Λάθος

Στο κύκλωμα Απλής Μονοφασικής Ανόρθωσης απαιτούνται.....δίοδος(οι). *


- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4

Στο κύκλωμα Πλήρους Μονοφασικής Ανόρθωσης απαιτούνται.....δίοδος(οι). *

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4



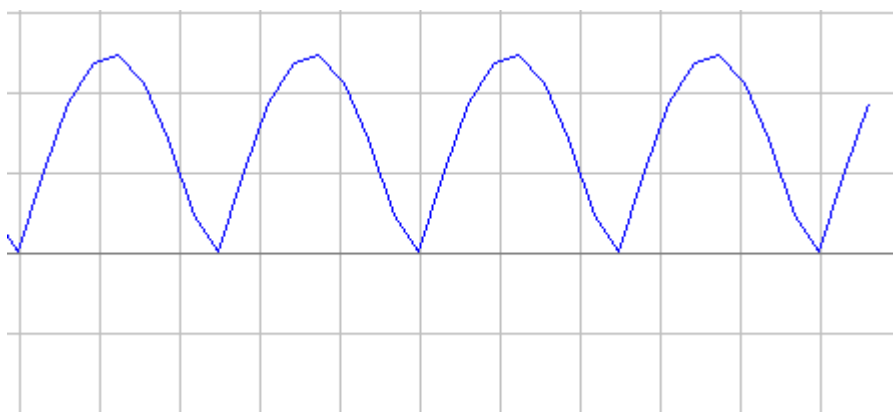
Η συγκεκριμένη κυματομορφή αντιστοιχεί σε: *



Επιλογή



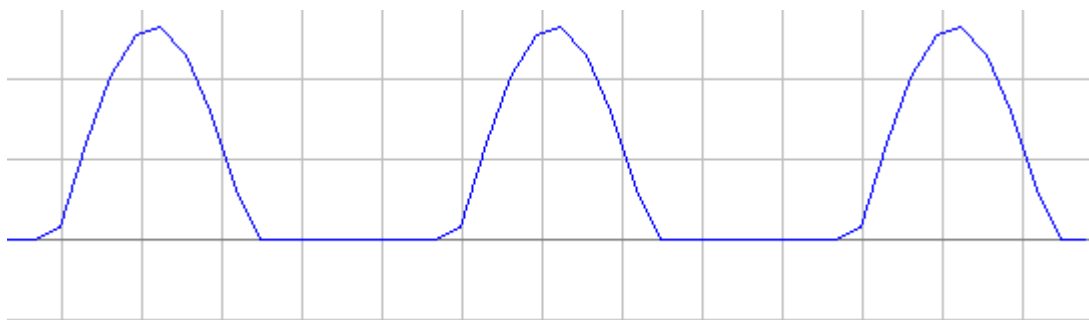Η συγκεκριμένη κυματομορφή αντιστοιχεί σε: *



Επιλογή




Η συγκεκριμένη κυματομορφή αντιστοιχεί σε: *



Επιλογή



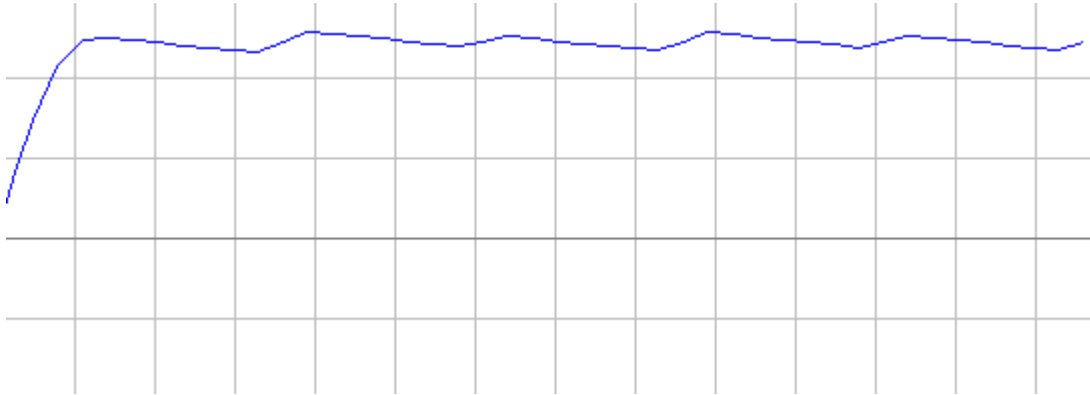Η συγκεκριμένη κυματομορφή αντιστοιχεί σε: *



Επιλογή



Υποβολή

Εκκαθάριση φόρμας

Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.

Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google. [Αναφορά κακής χρήσης](#) - [Όροι Παροχής Υπηρεσιών](#) - [Πολιτική απορρήτου](#)

Google

